



$$\underline{N} = \underline{V} \underline{I}^* = P + jQ$$

potenza
attiva
[W]

potenza
reattiva
[VAR]

$$P = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{+T/2} p(t) dt$$

ampiezza potenza
istantanea reattiva

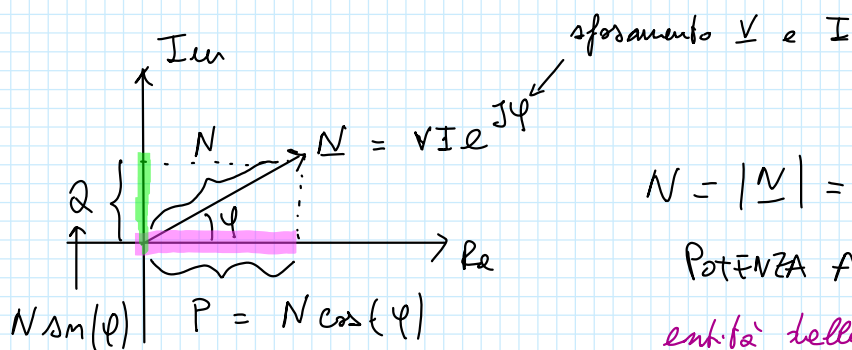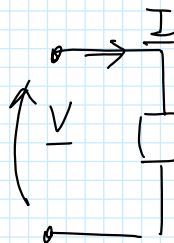

$$N = |\underline{N}| = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

POTENZA APPARENTE [VA]

entità delle sollecitazioni
sulte dal componente

Esercizio

- collegare forni carichi in tutti i rami
- verificare conservazione potenza complessa

$$\Rightarrow \sum \underline{N}_E = \sum \underline{N}_A$$


$$\begin{cases} \sum P_E = \sum P_A \\ \sum Q_E = \sum Q_A \end{cases}$$

$$\underline{Z}_L = j\omega L = j$$

$$\uparrow \begin{matrix} 10^3 \text{ rad/s} & 10^{-3} \text{ H} \\ \hline j \end{matrix}$$

$$\underline{Z}_C = -\frac{j}{\omega C} = -\frac{j}{0,5} = -j2$$

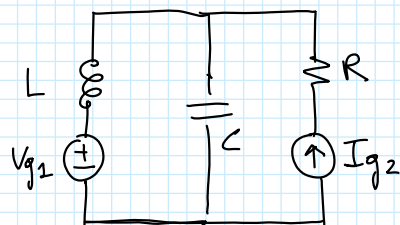$\uparrow \begin{matrix} 500 & 10^{-6} \text{ F} \end{matrix}$




$$R = 1 \Omega \quad L = 1 \text{ mH}$$

$$C = 500 \mu\text{F} \quad \omega = 10^3 \text{ rad/s}$$

$$V_{g1}(t) = 10\sqrt{2} \sin(\omega t + \pi/2) \text{ V}$$
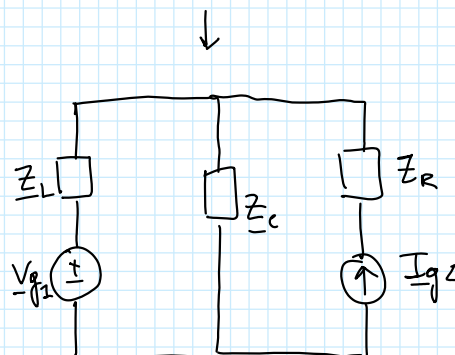
$$I_{g2}(t) = 4\sqrt{2} \cos(\omega t + \pi/2) \text{ A}$$



$$Z_R = R = 1 \Omega$$

$$v_{g1}(t) = 10\sqrt{2} \cos(\omega t + \cancel{\pi/2} - \cancel{\pi/2})$$

$$\uparrow$$

$$\sin(x) = \cos(x - \pi/2)$$


$$\underline{V}_{g1} = S[v_{g1}(t)] = \frac{10\sqrt{2}}{\sqrt{2}} e^{j0} = 10 \cos(0) + j10 \sin(0) = 10$$

$$\uparrow$$

$$e^{jx} = \cos(x) + j\sin(x)$$

$$\underline{I}_{g2} = S[I_{g2}(t)] = \frac{4\sqrt{2}}{\sqrt{2}} e^{j\pi/2} = 4 \cos(\pi/2) + j4 \sin(\pi/2) = j4$$
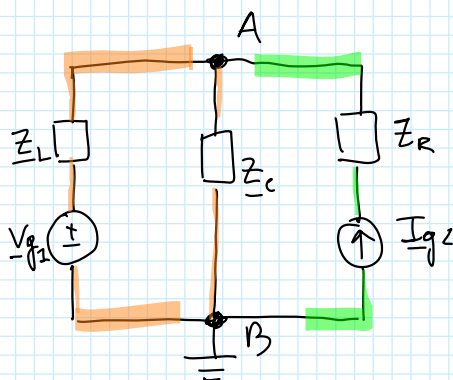
$$\begin{cases} \underline{I}_B = 0 \\ (Y_L + Y_C)\underline{I}_A - Y_L \underline{I}_B - Y_C \underline{I}_B = Y_L \underline{V}_{g1} + \underline{I}_{g2} \end{cases}$$



Werte ammethenze \rightarrow conductance

$$Y_L = \frac{1}{Z_L} = \frac{1}{Z_L} \cdot \frac{Z_L^*}{Z_L^*} = \frac{-j\omega L}{\omega^2 L^2} = -\frac{j}{\omega L} = -j$$

$$\uparrow \quad \quad \quad \uparrow$$

$$j\omega L \quad \quad -j\omega L$$

$$Y_C = \frac{1}{Z_C} = \dots = j0.5$$


$$\underline{I}_A = \frac{Y_L \underline{V}_{g1} + \underline{I}_{g2}}{Y_L + Y_C} = 12$$

$$\underline{I}_A = |\underline{I}_A| = 12 \text{ V}$$

$$\underline{I}_B = |\underline{I}_B| = 0 \text{ V}$$


$$\underline{I}_C = \frac{\underline{V}_C}{Z_C} = \underline{V}_C Y_C = \underline{I}_A Y_C$$

$$= j6$$

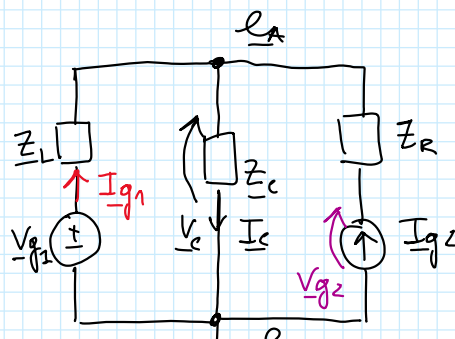

$$\underline{I}_{g1} = \underline{I}_C - \underline{I}_{g2} = j2$$

LKCA

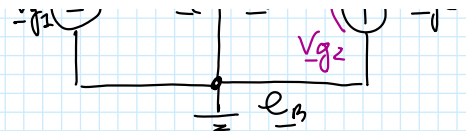

LKT: $\underline{e}_A + \underline{V}_R = \underline{V}_{g2}$

$\underline{V}_{g2} = \underline{e}_A + \underline{Z}_R \underline{I}_{g2}$

$= 12 + j4$

Verif. con potenza

$$\underline{N}_{E,g1} = \underline{V}_{g1} \underline{I}_{g1}^* = 10 (-j2) = -j20$$

$$P_{E,g1} = \text{Re}(\underline{N}_{E,g1}) = 0 \quad Q_{E,g1} = \text{Im}(\underline{N}_{E,g1}) = -20 \text{ VAR}$$

$$\underline{N}_{E,g2} = \underline{V}_{g2} \underline{I}_{g2}^* = (12 + j4) \cdot (-j4) = 16 - j48$$

$$P_{E,g2} = \text{Re}(\underline{N}_{E,g2}) = 16 \text{ W} \quad Q_{E,g2} = \text{Im}(\underline{N}_{E,g2}) = -48 \text{ VAR}$$

$$\underline{N}_{A,L} = \underline{Z}_L \underline{I}_L^2 = \underline{Z}_L \underline{I}_{g1}^2 = j4 \rightarrow P_{A,L} = 0 \quad ; \quad Q_{A,L} = 4 \text{ VAR}$$

$$\underline{N}_{A,C} = \underline{Z}_C \underline{I}_C^2 = -j72 \rightarrow P_{A,C} = 0 \quad ; \quad Q_{A,C} = -72 \text{ VAR}$$

$$\underline{N}_{A,R} = \underline{Z}_R \underline{I}_R^2 = R \underline{I}_{g2}^2 = 16 \text{ W} = P_{A,R}$$

Verif. con:

$$\underbrace{\underline{N}_{E,g1} + \underline{N}_{E,g2}}_{\sum \underline{N}_E} = \underbrace{\underline{N}_{A,L} + \underline{N}_{A,C} + \underline{N}_{A,R}}_{\sum \underline{N}_A}$$

alternativa

Re:

$$\cancel{P_{E,g1}} + \overset{16 \text{ W}}{P_{E,g2}} = \cancel{P_{A,L}} + \cancel{P_{A,C}} + \overset{16 \text{ W}}{P_{A,R}}$$



Im:

$$\begin{array}{ccc} \overset{-20 \text{ VAR}}{\uparrow} Q_{E,g1} & + & \overset{-48 \text{ VAR}}{\uparrow} Q_{E,g2} = \overset{4 \text{ VAR}}{\uparrow} Q_{A,L} + \overset{-72 \text{ VAR}}{\uparrow} Q_{A,C} + \cancel{Q_{A,R}} \\ \hline & & -68 \text{ VAR} \end{array}$$


Rifasamento

Hp. regime sinusoidale

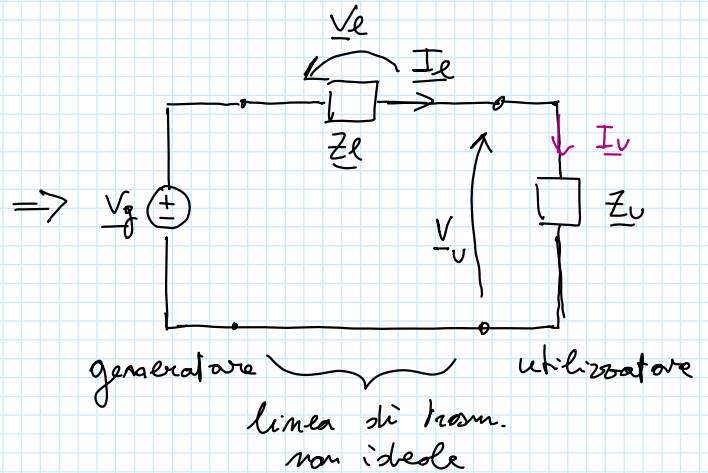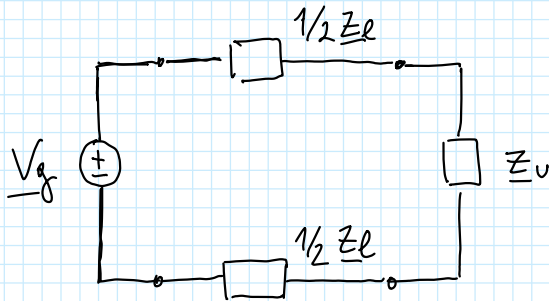linea di trasmissione
non ideale $\Rightarrow Z_l$



Hp utilizzatore $R-L$

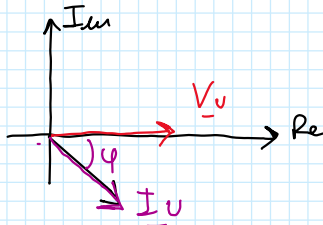

Obiettivo del distributore

- garantire P_u
- garantire V_u

Problematrice

① "caduta di tensione" sulla linea l

$$\text{LKT: } \underline{V}_u + \underline{V}_l = \underline{V}_g \Rightarrow \underline{V}_u = \underline{V}_g - \underline{V}_l$$

[$2m$]
resistività \downarrow lunghezza
 $R_l = \int \frac{l}{S} \text{ -- sezione conduttori}$

$$|\underline{V}_u| = |\underline{V}_g - \underline{V}_l|$$

\uparrow
 $\underline{Z}_l \cdot \underline{I}_l = \underline{I}_l$

② Perdite joule nella linea

$$\underline{Z}_l \rightarrow R_l + jX_l$$


$$P_{Jl} = R_l I_l^2$$

Obiettivo:
minimizzare I_l
 \uparrow
modulo fasore
corrente linea

$$P_u = V_u I_u \cos(\varphi) \Rightarrow I_l = \frac{P_u}{V_u \cos(\varphi)}$$

\uparrow
FASEAMENTO
fra fasori V_u, I_u


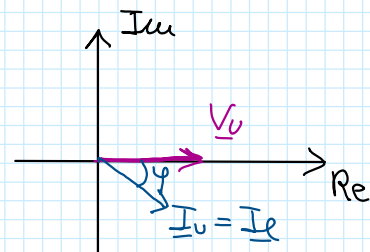
• I_l minima se $\varphi = 0 \Rightarrow \cos \varphi = 1$



- I_e minima se $\varphi = 0 \Rightarrow \cos \varphi = 1$ fra fasori $\underline{V}_u, \underline{I}_u$ $\underline{I}_u = \underline{I}_e$
- $I_e \uparrow$ se $\cos \varphi \downarrow$

effetto $\cos \varphi < 1 \Rightarrow$ aumentare I_e a pari $P_u \Rightarrow$ costo per il gestare

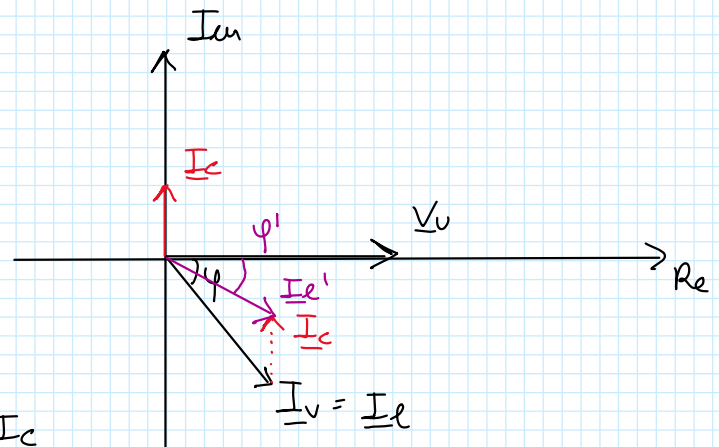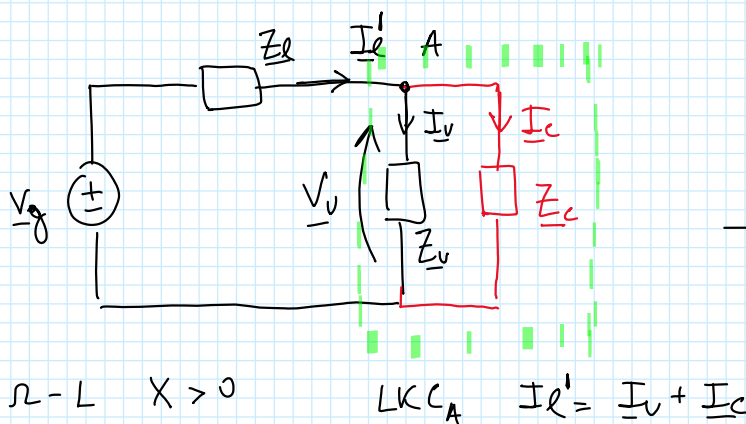$(\varphi = 0)$
 Se $\cos \varphi = 1$: $P_u = V I \cos \varphi = 1$ $Q_u = V I \sin(\varphi)$
 $(\varphi \neq 0)$
 $\cos \varphi < 1$ $P_u = V I \cos \varphi < 1$ $Q_u = V I \sin \varphi$



- grazie a \underline{I}_c : $\cos(\varphi') > \cos(\varphi)$

$$I_e = \frac{P_u}{V_u \cos \varphi} \quad I_e' = \frac{P_u}{V_u \cos(\varphi')} < I_e$$

effetto condensatore rifasamento: compensazione reattanza induttiva dell'utilizzatore


normativa:

$$\cos \varphi \geq 0.95$$


$$0.7 \leq \cos \varphi < 0.95 \quad \text{penali proporzionali alla } Q_A$$

$$\cos \varphi < 0.7 \quad \text{rifasamento obbligatorio}$$

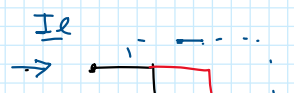
- Quanto deve essere C per $\cos \varphi \rightarrow \cos \varphi'$



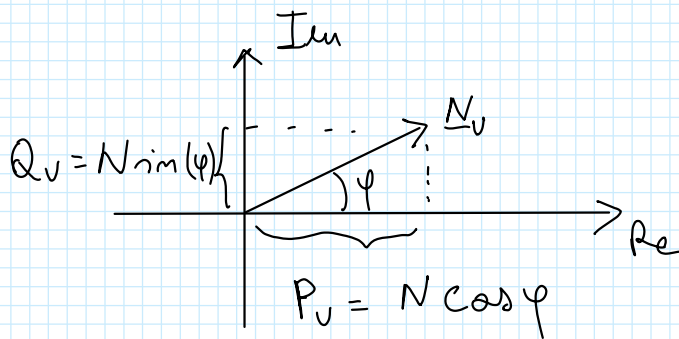• Quanto deve essere C per $\cos \varphi \rightarrow \cos \varphi'$



$\Omega - L \cdot P_v > 0 \quad Q_v > 0$

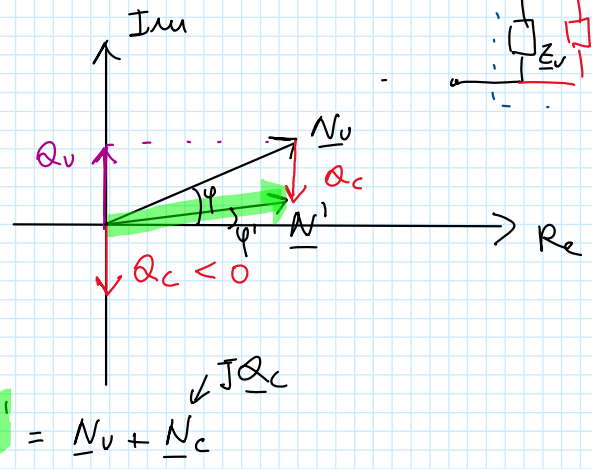

$$\underline{N'} = \underline{N_v} + \underline{N_c}$$

$$\tan \varphi = Q_v / P_v$$

$$\tan \varphi' = \frac{Q_v + Q_c}{P_v}$$

$$\tan \varphi' - \tan \varphi = \frac{Q_v + Q_c}{P_v} - \frac{Q_v}{P_v} = \frac{Q_c}{P_v} \leftarrow -\omega C V_c^2$$

↑
tensione applicata
Condensatore

$$\tan \varphi' - \tan \varphi = - \frac{\omega C V_c^2}{P_v}$$

$$C = \frac{\tan \varphi - \tan \varphi'}{\omega V_c^2} P_v$$

capacità da porre in //
a utilizzatore per
 $\varphi \rightarrow \varphi'$

Proprietà dei circuiti lineari:

Sovrapposizione degli effetti

In un circuito lineare qualunque $v(t)$, $i(t)$ è data dalla somma algebrica degli effetti dei generatori indipendenti quando essi agiscono uno alla volta.


g_1, g_2, \dots, g_n

$$v(t) = f(g_1, g_2, \dots, g_n) = \sum_{i=1}^n f_i(g_i)$$

$$i(t) = h(g_1, g_2, \dots, g_n) = \sum_{i=1}^n h_i(g_i)$$

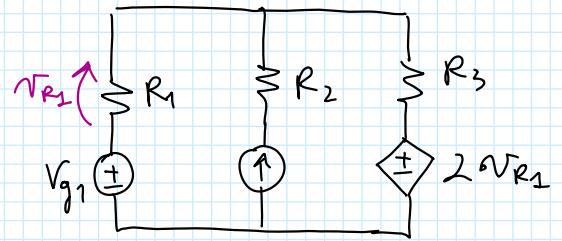Esercizio

- ① Assegno VDR correnti / tensioni
- ② Spegno tutti i generatori indipendenti tranne g_i -esimo
- ③ Calcolo correnti / tensioni parziali dovute ad effetto di g_i -esimo
tengo $f_i(g_i)$
 $h_i(g_i)$
- ④ Sommo correnti / tensioni parziali



2 gen indep

2 sotto-circuiti